

Calcolatori Elettronici T

Bumma Giuseppe

Contents

1 Guida agli esami	2
1.1 Mapping	2
1.1.1 Attivare una data sezione di memoria	2
1.2 Chip Select	3
1.2.1 Come funziona la lettura da un chip select	3
1.3 Lettura e scrittura dalle porte	4
1.3.1 Scrivere i dati in input letti da INPUT_PORT a un dato indirizzo	4
1.3.2 Scrivere un dato letto da un un idirizzo in OUTPUT_PORT	4
1.3.3 Leggere un dato da INPUT_PORT e scriverlo in OUTPUT_PORT	5
1.3.4 Scrivere quando OUTPUT_PORT è in grado di eseguire un trasferimento	7
1.3.5 Trasferimenti da diverse porte di Input	7
1.3.6 Trasferire l'ultimo byte da INPUT_PORT a OUTPUT_PORT	10
1.3.7 Pulsante per invertire i byte di un bus	11

1 Guida agli esami

1.1 Mapping

1.1.1 Attivare una data sezione di memoria


La consegna ci dice che è presente un'ulteriore memoria EPROM, denominata EPROM_OPT, da 1 GB mappata a partire da 0x40000000 in accordo a quanto indicato in seguito. All'avvio, EPROM_OPT dovrà essere disabilitata. Se non abilitata, EPROM_OPT dovrà abilitarsi in seguito alla lettura consecutiva di quattro byte divisibili per 8 (zero escluso) da INPUT_PORT mentre, quando abilitata, EPROM_OPT dovrà disattivarsi in seguito alla lettura consecutiva da INPUT_PORT di quattro byte divisibili per 8 (zero escluso). Il procedimento di abilitazione e disabilitazione di EPROM_OPT dovrà avvenire continuamente mediante opportune reti logiche e senza alcun ausilio software.

I chip select di EPROM_OPT saranno:


```
CS_EPROM_OPT_0 = BA31*·BA30·BE0·ACTIVE
CS_EPROM_OPT_1 = BA31*·BA30·BE1·ACTIVE
CS_EPROM_OPT_2 = BA31*·BA30·BE2·ACTIVE
CS_EPROM_OPT_3 = BA31*·BA30·BE3·ACTIVE
```

Mentre le reti logiche necessarie sono le seguenti:
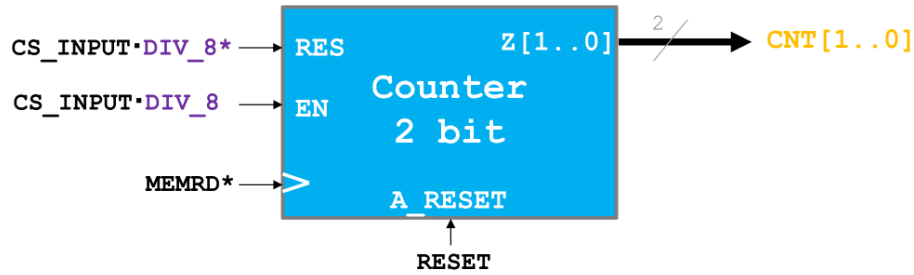
$$\text{DIV_8} = \text{BD2} * \text{BD1} * \text{BD0} * (\text{BD7} + \text{BD6} + \text{BD5} + \text{BD4} + \text{BD3})$$



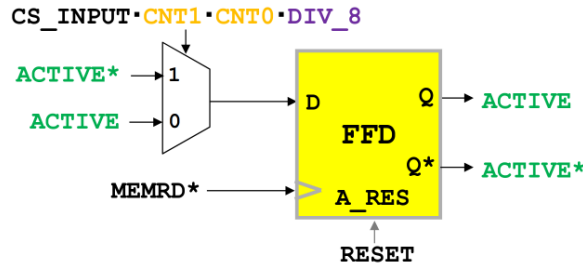Un FFD, opportunamente inizializzato all'avvio, consente di generare il segnale **ACTIVE** che condiziona la presenza di **EPROM_OPT**:




1.2 Chip Select

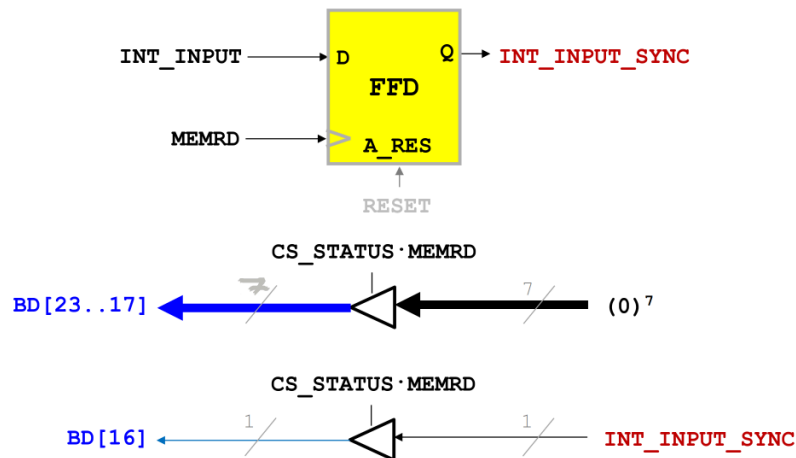1.2.1 Come funziona la lettura da un chip select

Abbiamo

- un chip select CS_STATUS mappato a 0x80000002h
- BD[15..0] già utilizzato
- necessità di leggere un segnale INT_INPUT_SYNC



Quando CS_STATUS e MEMRD sono asseriti, il driver 3-state permette il passaggio dei dati. Quando viene effettuata una lettura all'indirizzo di CS_STATUS

- i bit BD[23..17] vengono impostati a 0
- il bit BD[16] viene impostato al valore corrente di INT_INPUT_SYNC

Ora prendiamo come riferimento questo schema:

Indirizzo: 0x80000002 (ultimi due bit: 10)
 Word: BD[7..0] | BD[15..8] | BD[23..16] | BD[31..24]
 Byte #: Byte 0 | Byte 1 | Byte 2 | Byte 3
 Indirizzo: 00 01 10 11


se si esegue una LBU andando a leggere su CS_STATUS (0x80000002h) si leggono i bit BD[23..16] che ha come bit meno significativo il valore di INT_INPUT_SYNC, mentre gli altri bit a 0.

1.3 Lettura e scrittura dalle porte

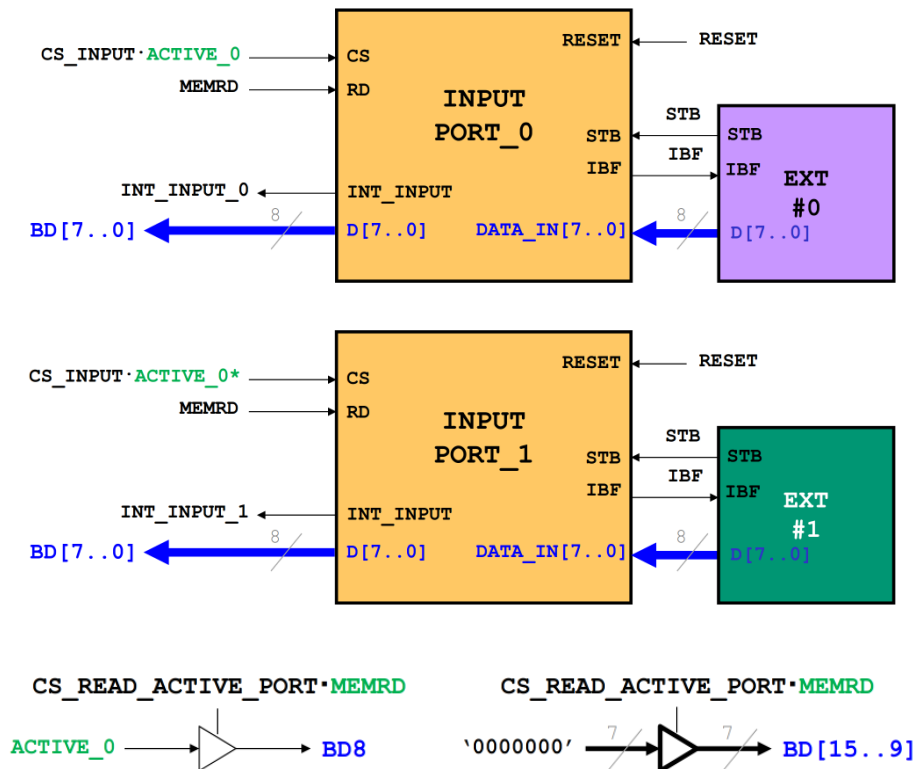1.3.1 Scrivere i dati in input letti da INPUT_PORT a un dato indirizzo

Riporto l'esempio dell'esame del 21/12/2023 in cui viene chiesto che il dato *signed* letto da INPUT_0 dovrà essere scritto a FFFFFFF0h, mentre i dati *unsigned* letti da INPUT_1 dovranno essere scritti a 80000000h.

In questo caso le porte trasferiscono sullo stesso bus dati perché non trasferiscono mai in contemporanea.




Codice del DLX:

```
00000000: LHI R20,0x6000      ; R20 = 60000000h
00000004: LBU R21,0x0001(R20)   ; legge il valore di ACTIVE_0
00000008: BEQZ R21,PORT_1       ; se R21=0 è attiva INPUT_PORT_1
;-----
;Questo è il codice per leggere da PORT_0
0000000C: SUBI R22,R0,0x0010    ; R22 = FFFFFFF0h, quindi carico in un registro
l'indirizzo in cui bisogna scrivere il dato
00000010: LB R21,0x0000(R20)    ; legge byte signed da INPUT_PORT_0
00000014: SB R21,0x0000(R22)    ; scrive il byte letto a FFFFFFF0h
00000018: RFE
;-----
;Questo è il codice per leggere da PORT_1
PORT_1:
0000001C: LHI R22,0x8000      ; R22 = 80000000h
00000020: LBU R21,0x0000(R20)   ; legge byte unsigned da INPUT_PORT_1
00000024: SB R21,0x0000(R22)    ; scrive il byte letto a 80000000h
00000028: RFE
```

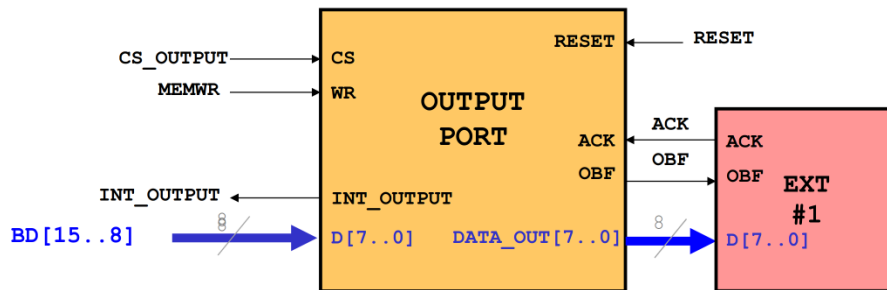1.3.2 Scrivere un dato letto da un indirizzo in OUTPUT_PORT

La consegna dice che in OUTPUT_PORT dovrà essere scritto il byte letto all'indirizzo 0xFF000020



Codice DLX dell'interrupt handler

```


00000000: LHI R20,0x8000 ; R20 = 80000000h
00000004: LHI R24,0xFF00 ; R24 = FF000000h
00000008: LBU R21,0x0002(R20) ; legge il valore di INT_INPUT_SYNC
0000000C: BEQZ R21,OUTPUT ; se R21=0, gestisce OUTPUT_PORT
00000010: LBU R21,0x0000(R20) ; legge byte da INPUT_PORT
00000014: SB R21,0x0000(R24) ; scrive il byte letto a FF000000h
00000018: RFE
;-----
;Questa è la sezione di codice che ci interessa
OUTPUT: ; scrive un byte in OUTPUT_PORT
0000001C: LBU R21,0x0020(R24) ; legge byte a FF000020h
00000020: SB R21,0x0001(R20) ; scrive byte in OUTPUT_PORT
00000024: RFE

```

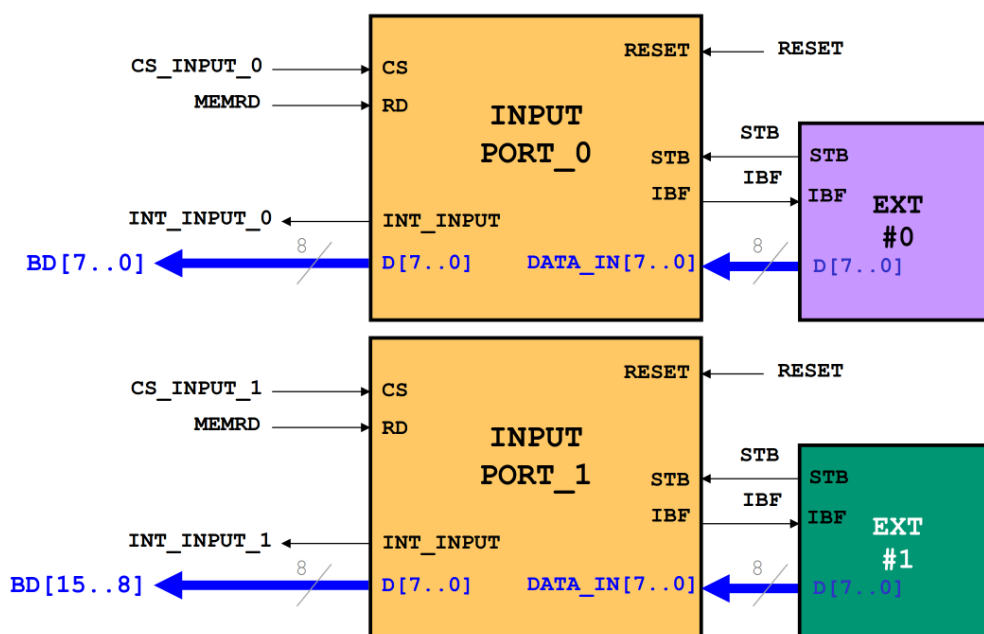1.3.3 Leggere un dato da INPUT_PORT e scriverlo in OUTPUT_PORT

La consegna dice che nel sistema sono presenti due porte in input, INPUT_0 e INPUT_1 già progettate, ciascuna in grado di trasferire 8 bit mediante il protocollo di handshake. Mediante le due porte in input dovranno essere eseguiti **unicamente trasferimenti di dati a 16 bit** appena questo si rende possibile.

Inoltre, nel sistema è presente una porta in output, denominata OUTPUT_PORT, in grado di trasferire 8 bit di dato verso l'esterno mediante il protocollo di handshake. Il trasferimento verso OUTPUT_PORT dovrà avvenire, quando possibile, unicamente e contemporaneamente alla lettura dei dati a 16 bit da INPUT_0 e INPUT_1 quando un segnale proveniente dall'esterno denominato TRANSFER_OUT risulta asserito. In queste circostanze, il valore da trasferire verso l'esterno mediante OUTPUT_PORT coincide con il dato letto da INPUT_1. I dati a 16 bit letti da INPUT_0 e INPUT_1 dovranno essere scritti a B0000000h




In OUTPUT_PORT deve essere trasferito il dato letto da INPUT_PORT_1.


Al fine di poter eseguire un trasferimento verso la porta in output durante le letture dalle due porte in input, è necessario che:

- la porta in output sia pronta a eseguire un trasferimento, quindi deve essere assertito il segnale INT_OUTPUT
- sia assertito il segnale TRANSFER_OUT proveniente dall'esterno

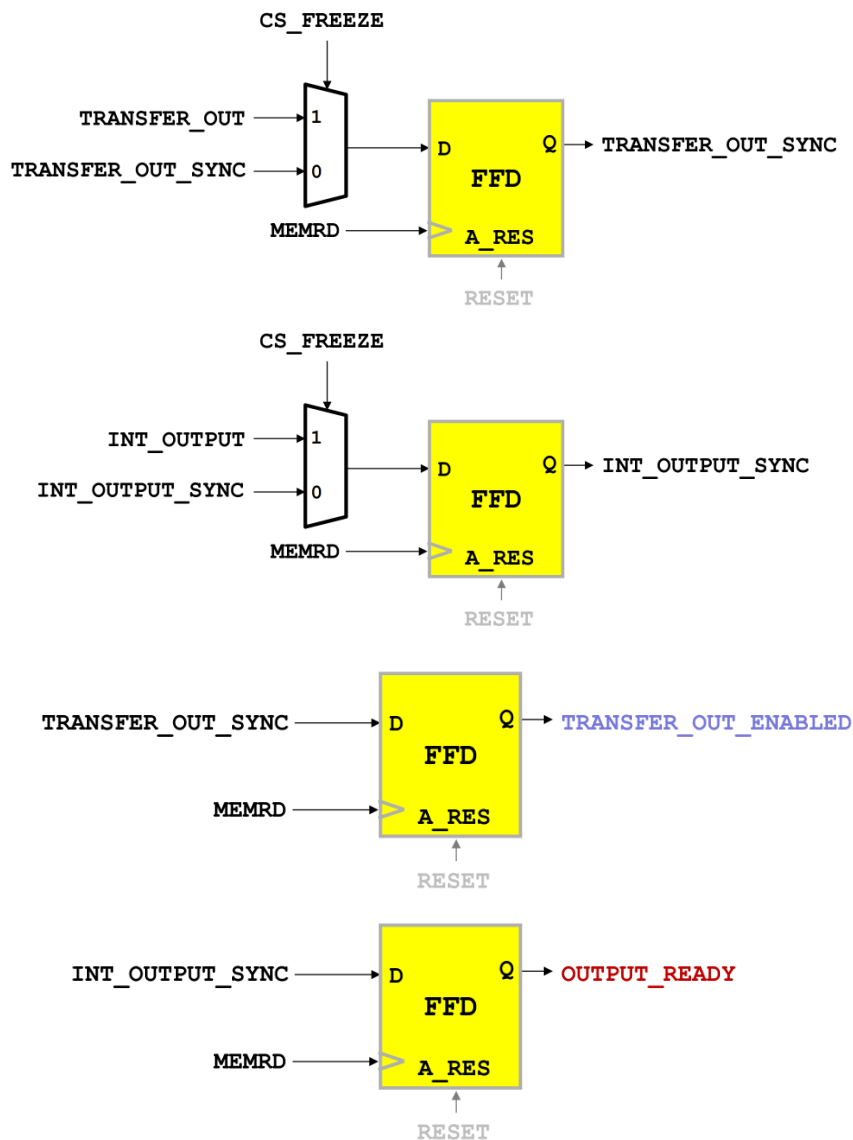È importante però sincronizzare opportunamente questi due segnali, in particolare essi necessitano di un doppio campionamento:



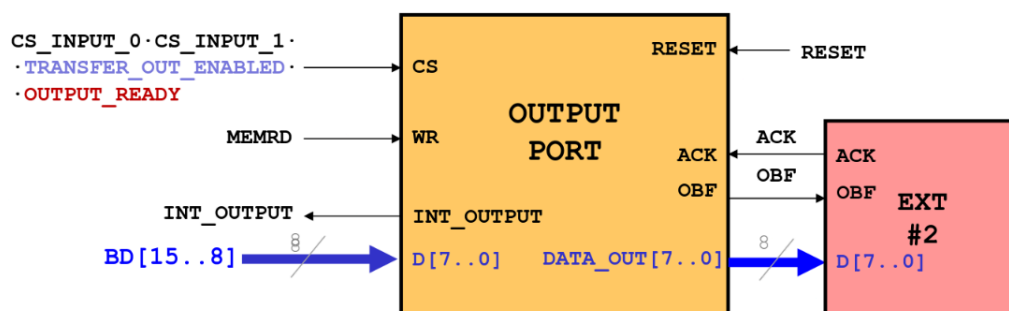Utilizzando due flip-flop in cascata (come mostrato nello schema con i due FFD), si garantisce che il segnale campionato sia stabile prima di essere utilizzato dal resto del sistema. Il **primo FFD cattura il segnale**, mentre il **secondo assicura che eventuali oscillazioni o glitch siano stati eliminati**.



N.B. CS_FREEZE è un segnale indispensabile in questi casi:

- Impedisce che variazioni transitorie dei segnali TRANSFER_OUT e INT_OUTPUT possano propagarsi nel sistema quando non desiderato
- Quando CS_FREEZE è attivo (1):
 - Il multiplexer seleziona l'ingresso 1 (TRANSFER_OUT o INT_OUTPUT)
 - Permette il campionamento di un nuovo valore

- Quando CS_FREEZE è inattivo (0):
 - Il multiplexer seleziona l'ingresso 0 (TRANSFER_OUT_SYNC o INT_OUTPUT_SYNC)
 - Mantiene il valore precedentemente campionato

Questo verrà utilizzato nel codice del DLX Interrupt prima di una lettura: si fa una lettura fittizia (*dummy read*) all'indirizzo in cui è mappato CS_FREEZE, cosicché le variazioni dei segnali TRANSFER_OUT o INT_OUTPUT vengano propagate correttamente sulle uscite dei FFD, cioè sui segnali TRANSFER_OUT_ENABLED e OUTPUT_READY.


Codice DLX dell'interrupt handler:

```
00000000 LHI R25,0x4000      ; R25=40000000h
00000004 LBU R26,0x0002(R25) ; CS_FREEZE (dummy read)
00000008 LHI R27,0xB000      ; R27=B0000000h
0000000C LHU R26,0x0000(R25) ; legge 16 bit da porte in input
00000010 SH R26,0x0000(R27)  ; scrive 16 bit a B0000000h
00000014 RFE
```

Come si evince dal codice il trasferimento dei dati da INPUT_PORT_1 a OUTPUT_PORT non avviene via software, ma solo con l'ausilio di reti combinatorie.

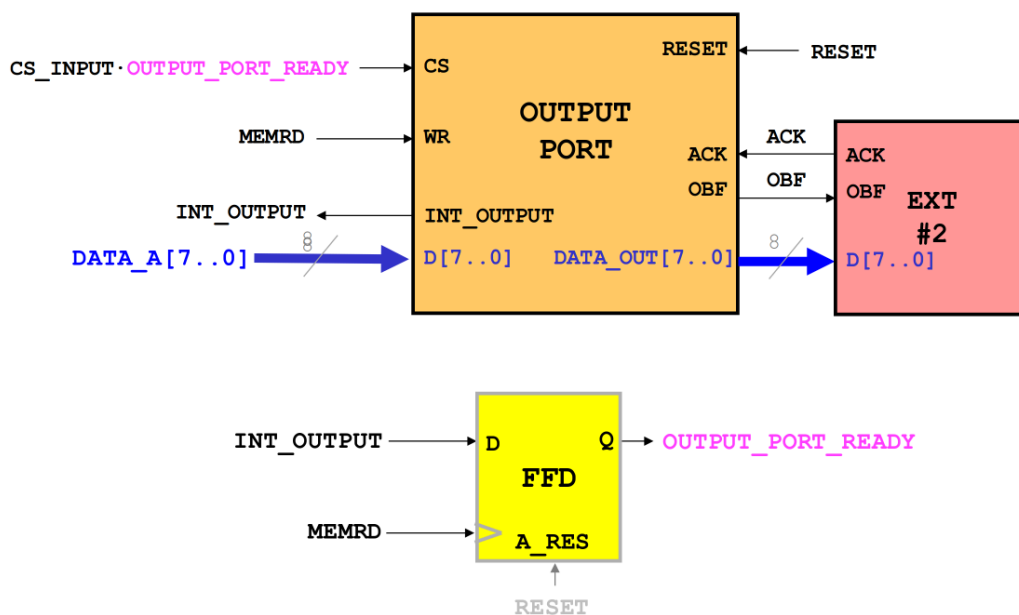1.3.4 Scrivere quando OUTPUT_PORT è in grado di eseguire un trasferimento

Nel sistema è anche presente una porta in output, nella quale dovrà essere inviato il dato letto dalla porta A **quando la porta in output è in grado di eseguire un trasferimento**. Tale evenienza è codificata dal segnale **OUTPUT_PORT_READY**, ottenuto come indicato in seguito:



1.3.5 Trasferimenti da diverse porte di Input

Riferimento all'esame del 17/01/2023.


Progettare un sistema, basato su un processore DLX nel quale sono presenti quattro porte in input (denominate INPUT_PORT_0, INPUT_PORT_1, INPUT_PORT_2 e INPUT_PORT_3) e una porta in output (denominata OUTPUT_PORT).

Sin dall'avvio, e mediante l'ausilio di opportune reti logiche: **ogni 6 trasferimenti di un byte di tipo *signed* da INPUT_PORT_0, dovrà essere eseguito un unico trasferimento (a 32 bit) dalle 4 porte in input** e così via (i.e., 6 trasferimenti da INPUT_PORT_0, un unico trasferimento a 32 bit dalle quattro porte, 6 trasferimenti da INPUT_PORT_0, eccetera). Inoltre, il byte letto da INPUT_0 (indipendentemente dal fatto che si stia leggendo da una singola o dalle quattro porte in input) dovrà essere contemporaneamente inviato, nel caso questo sia possibile, anche a OUTPUT_PORT. Quanto letto dalla/e porta/e in input dovrà essere scritto, come word, all'indirizzo 0xF0000008.

I Chip Select delle porte saranno:


```
CS_PORT 60000000h
CS_INPUT_PORT_0 60000000h (CS_PORT + 0)
```

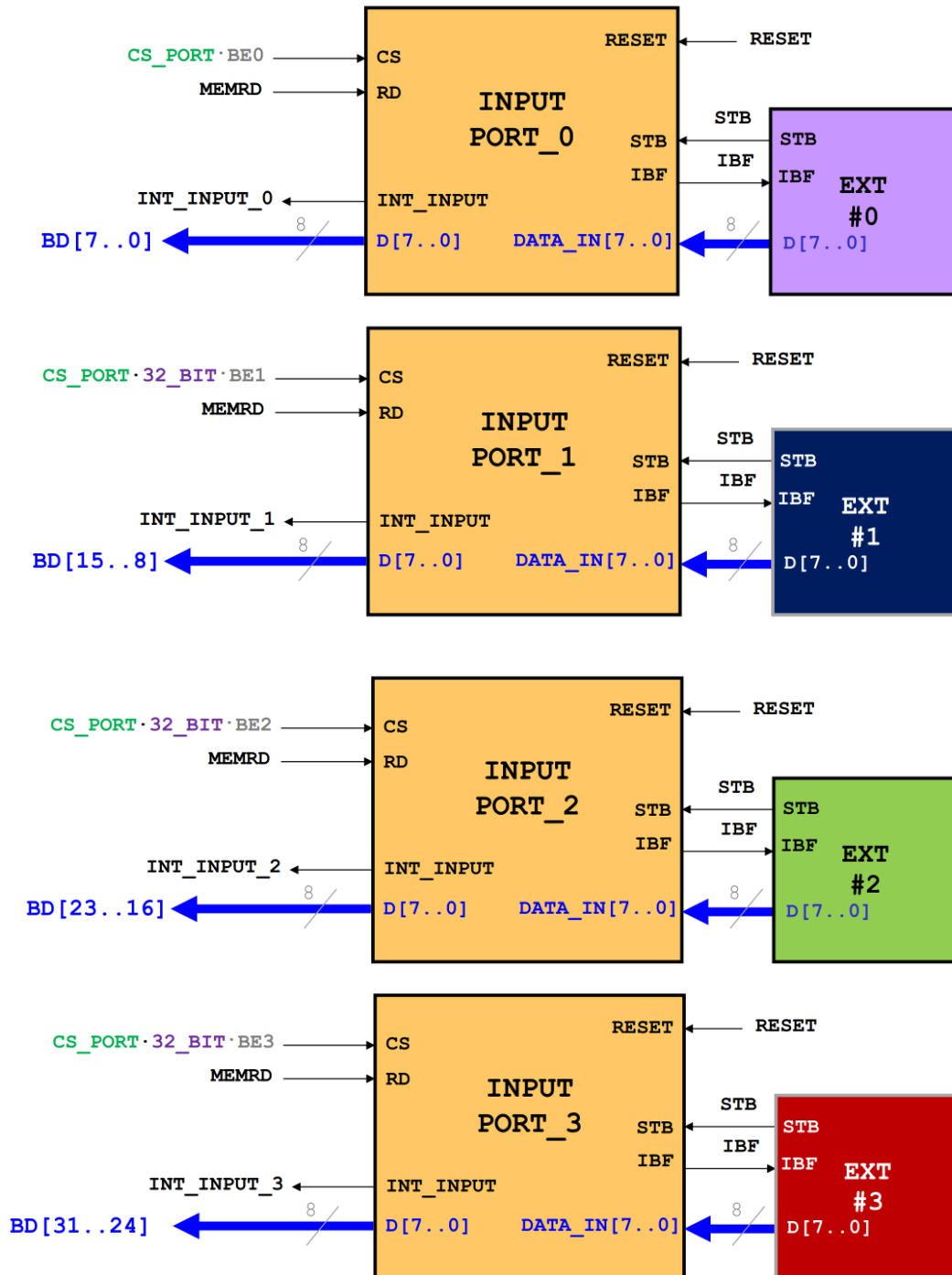CS_INPUT_PORT_1 60000001h (CS_PORT + 1)
 CS_INPUT_PORT_2 60000002h (CS_PORT + 2)
 CS_INPUT_PORT_3 60000003h (CS_PORT + 3)



Un contatore modulo 8 consente di tenere traccia dei trasferimenti dalla/dalle porta/e in input in accordo a quanto indicato nel testo del problema. In particolare, il segnale 32_BIT asserito indica che il trasferimento dovrà essere effettuato contemporaneamente dalle 4 porte in input. Tale segnale, ottenuto elaborando l'uscita del contatore, risulta:


$$32_BIT = CNT2 \cdot CNT1$$

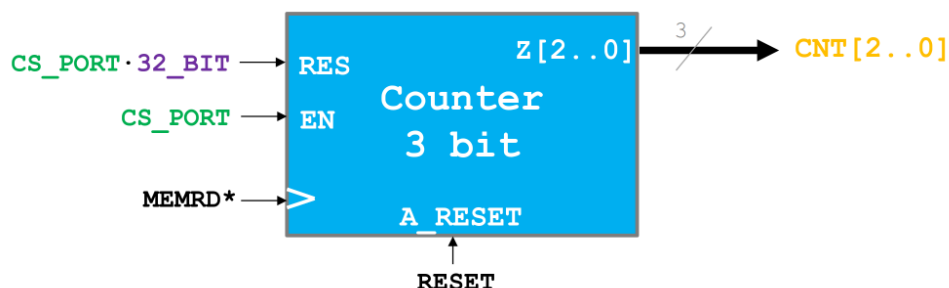

Il segnale 32_BIT è utilizzato anche per condizionare la richiesta di interrupt inviata al DLX nel modo seguente:

$$\text{INT_DLX} = \text{INT_INPUT_0} \cdot 32_BIT^* + \text{INT_INPUT_0} \cdot \text{INT_INPUT_1} \cdot \text{INT_INPUT_2} \cdot \text{INT_INPUT_3} \cdot 32_BIT$$

Per velocizzare l'esecuzione dell'interrupt handler, si evita di verificare quale tipo di trasferimento è abilitato. Pertanto, non si legge il segnale 32_BIT che indica se il trasferimento deve avvenire unicamente da INPUT_PORT_0 o contemporaneamente dalle quattro porte in input. A tal fine, con l'ausilio della rete seguente, il codice dell'interrupt handler eseguirà sempre una lettura di una word anche quando è necessario trasferire solo da INPUT_PORT_0 (i.e., quando 32_BIT=0) evitando così la lettura via software di 32_BIT e una consecutiva istruzione di branch.

 


N.B. Siccome il byte da leggere da INPUT_PORT_0 è di tipo *signed*, non possiamo semplicemente mettere i bit BD[31..8] a 0, ma bisogna seguire la regola dell'estensione del segno:


- se il numero è positivo, si pongono a 0 i bit rimanenti
- se il numero è negativo, si pongono a 1 i bit rimanenti

ed è per questo che colleghiamo a BD[15..8], BD[23..16], e BD[31..24] il bit (BD7)^8 (che indica il segno del numero), e non semplicemente degli 0.

 Infine, nel sistema è anche presente una porta in output attraverso la quale trasferire, quando possibile, il dato letto da INPUT_PORT_0 contemporaneamente all'esecuzione di questa operazione.



 Il segnale OUTPUT_ENABLED, utilizzato per condizionare il chip-select di OUTPUT_PORT_0, è ottenuto campionando sul fronte di salita di MEMRD il segnale INT_OUTPUT_0 come segue:




Codice DLX dell'interrupt handler:

```
00000000: LHI R20,0x6000      ; R20 = 60000000h
00000004: LW R21,0x0000(R20)   ; legge in R21 una word a 60000000h
00000008: LHI R22,0xF000      ; R22 = F0000000h
0000000C: SW R21,0x0008(R22)   ; scrive R21 a F0000008h
00000010: RFE
```

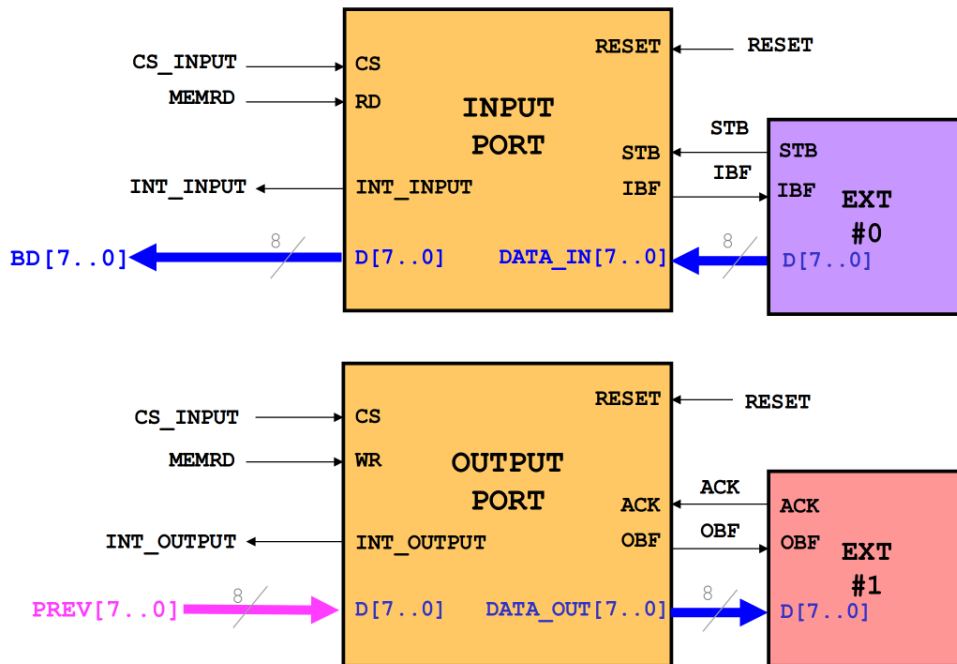
1.3.6 Trasferire l'ultimo byte da INPUT_PORT a OUTPUT_PORT

Riferimento: esame del 29/01/2025.

Nel sistema sono presenti una porta in input (INPUT_PORT) e una porta in output (OUTPUT_PORT), già progettate e ciascuna in grado di trasferire 8 bit utilizzando il protocollo di handhsake, mediante le quali dovrà sempre essere eseguito un unico trasferimento contemporaneo. Il dato da trasferire verso OUTPUT_PORT dovrà essere l'ultimo dato letto attraverso INPUT_PORT. Il primo dato in assoluto da trasferire verso OUTPUT_PORT dovrà essere F0h




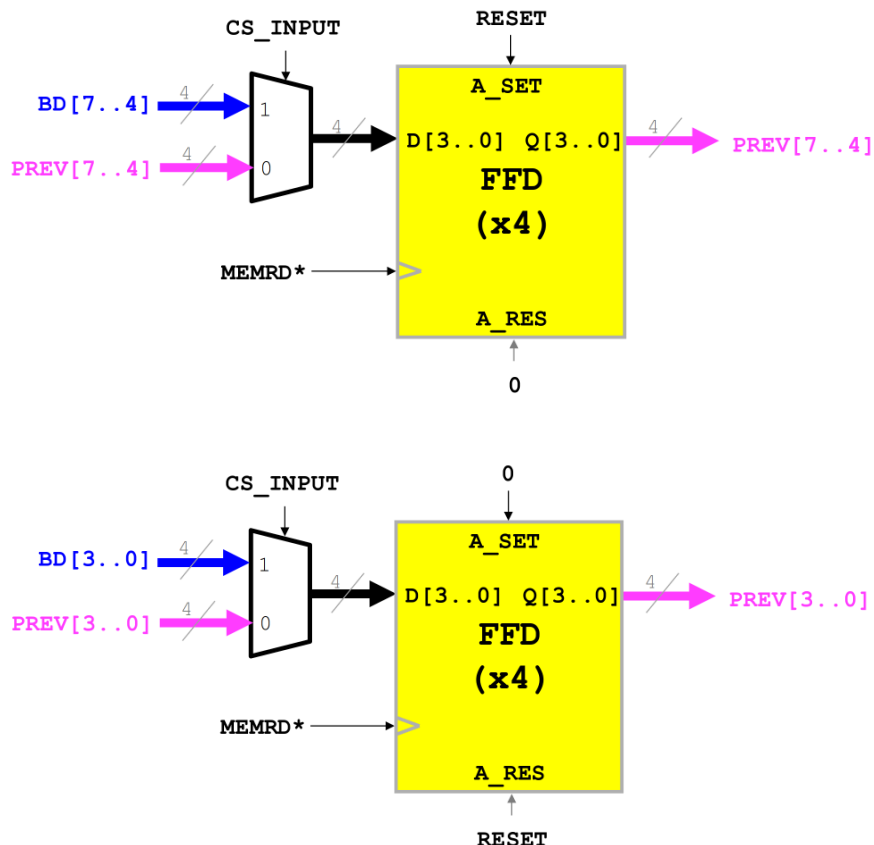Il dato trasferito dalla porta in output dovrà essere il dato letto dalla porta in input nel precedente trasferimento. Per memorizzare il valore precedente letto da INPUT_PORT si utilizzano 8 FFD, come mostrato in seguito. Inoltre, poiché il primo dato da trasferire verso la porta in output dovrà essere F0h, all'avvio gli 8 flip-flop sono inizializzati a tale valore mediante il segnale RESET.




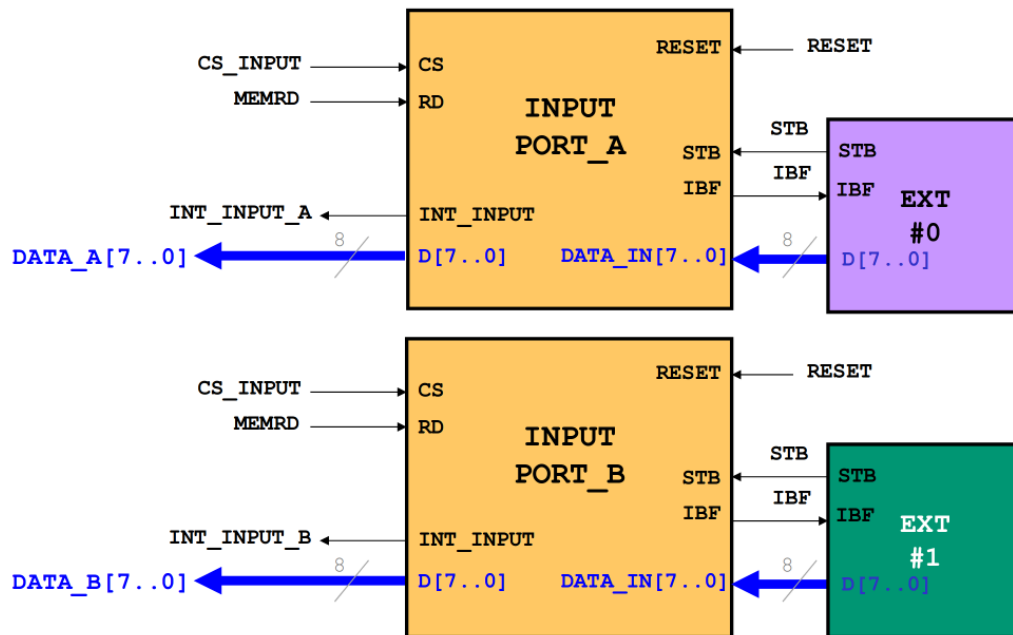1.3.7 Pulsante per invertire i byte di un bus

Sono presenti due porte in input, denominate INPUT_A e INPUT_B; nel sistema è anche presente un pulsante P che, se premuto, indica che il dato letto da INPUT_A dovrà essere considerato il byte più significativo tra i 16 bit letti contemporaneamente dalle due porte. Si faccia l'ipotesi semplificativa che, una volta premuto il pulsante P, esso possa essere premuto nuovamente solo dopo che la pressione abbia avuto effetto durante un trasferimento.



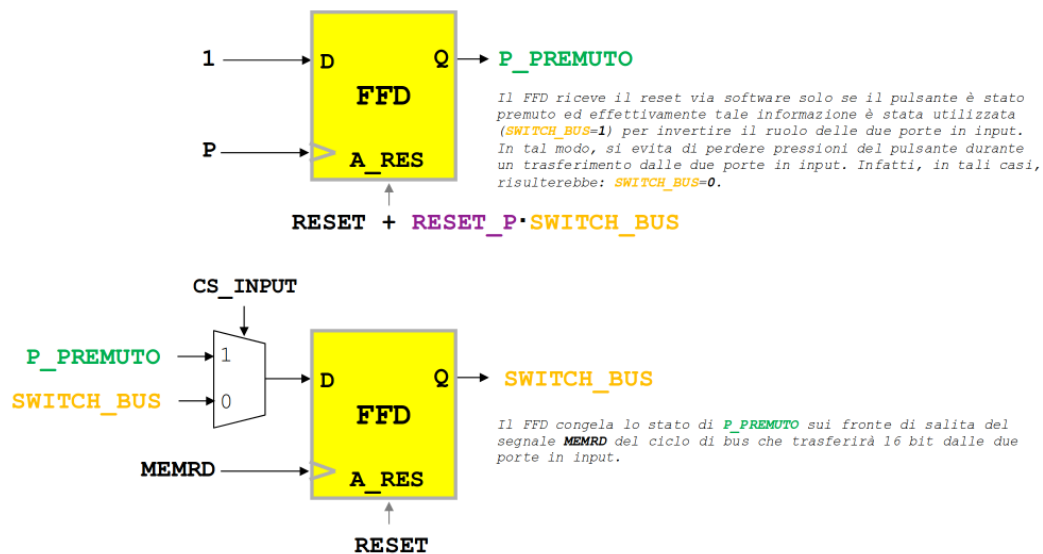Il pulsante P che condiziona le connessioni delle due porte in input al bus dati BD[15..0] in funzione del segnale SWITCH_BUS definito come segue:



In particolare ci tengo a far notare che il segnale P viene collegato al clock dell FFD perché non abbiamo un segnale di clock del processore vero e proprio, per questo è l'unica soluzione ragionevole.

Se SWITCH_BUS è asserito INPUT_PORT_A sarà connessa a BD[15..8] (e INPUT_PORT_B a BD[7..0]) mentre se SWITCH_BUS non è asserito INPUT_PORT_A sarà connessa a BD[7..0] (e INPUT_PORT_B a BD[15..8]), come mostrato nell'immagine successiva

